

**06.04.2022**

**Група 25**

**Фізика і астрономія**

**Урок № 28**

**Тема уроку:** Постійний електричний струм. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

**Мета уроку:**

- навчальна – поглибити знання учнів про електричний струм, нагадати про дії електричного струму, умови існування електричного струму, продовжити знайомство з основними частинами електричного кола; ввести поняття електрорушійної сили; розглянути природу сил, діючих в середині джерела струму; узагальнити закон Ома для ділянки кола, яка містить ЕРС;
- розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вміння застосовувати набуті знання на практиці;
- виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння виступати перед аудиторією.

### **Матеріал до уроку**

#### **Електричний струм**

Давайте визначимо умови існування струму в провіднику:

- 1) наявність вільних заряджених частинок;
- 2) існування в провіднику електричного поля, що характеризується різницею потенціалів на кінцях провідника;
- 3) замкнute електричне коло.

Якщо різниця потенціалів не змінюється з часом, то в провіднику встановлюється постійний електричний струм.

#### **Дії електричного струму**

Безпосередній рух частинок у провіднику ми бачити не можемо. Про наявність електричного струму можна судити за тими діями, які його супроводжують.

*Теплова дія*, провідник, по якому тече струм, нагрівається. Теплова дія струму обумовлена тим, що в разі напрямленого руху заряджених частинок крізь речовину вони зіштовхуються з іонами, атомами й молекулами речовини, збільшуючи кінетичну енергію їх хаотичного «теплового» руху.




- Теплова дія
- Хімічна дія
- Магнітна дія




**Хімічна дія.** Електричний струм може змінювати хімічний склад провідника, наприклад виділяти його хімічні складові частини (мідь з розчину мідного купоросу і т. д.).

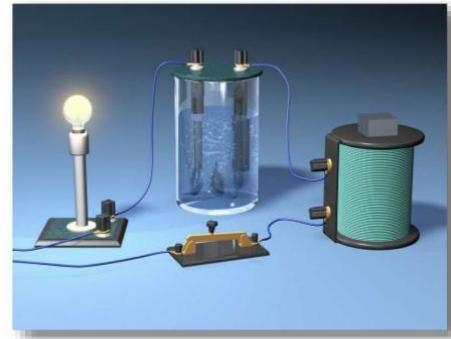**Магнітна дія** струму обумовлена тим, що навколо рухомих зарядів існує магнітне



поле. Струм чинить силову дію на сусідні струми і намагнічені тіла. Так, магнітна стрілка поблизу провідника із струмом повертається.

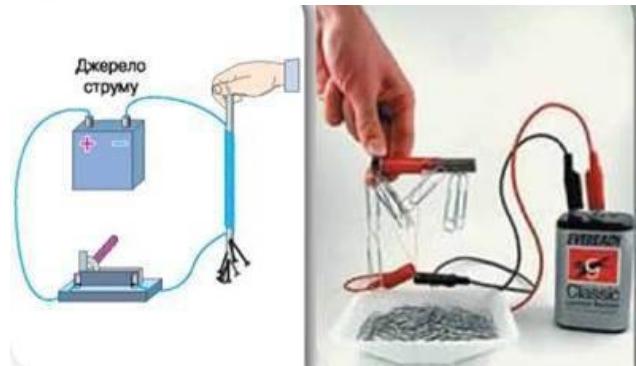Магнітна дія струму на відміну від хімічної і теплової дії є основною, оскільки вона проявляється в усіх без винятку провідниках. Наприклад, хімічна дія струму відсутня під час проходження струму через метали, а теплова відсутня в разі проходження струму через надпровідники.



## Сила струму

Якщо в колі встановлюється електричний струм, то це означає, що через поперечний переріз провідника весь час переноситься електричний заряд. Якщо через поперечний переріз провідника за час  $\Delta t$  переноситься заряд  $\Delta q$ , то сила струму дорівнює:

Сила струму – величина, що характеризує швидкість перенесення заряду частинками, які створюють струм, через поперечний переріз провідника

$$I = \frac{q}{t}$$

У Міжнародній системі одиниць силу струму виражають в **амперах** (*A*) на честь французького фізика А.Ампера. Цю одиницю встановлюють на основі магнітної взаємодії струмів.

**Сила струму** залежить від заряду, що його переносить кожна частинка, від концентрації частинок, швидкості їх напрямленого руху і площині поперечного перерізу провідника

$$I = q_0 n v S$$

де  $q_0$  – заряд частинки,  $n$  – кількість частинок в одиниці об’єму,  $v$  – середня швидкість напрямленого руху,  $S$  – площа поперечного перерізу провідника.

Для організму людини вважається безпечною сила струму, значення якої не перевищує 1 мА; сила струму 100 мА може привести до серйозних уражень.

Прилад для вимірювання сили струму називають амперметром. Амперметр вмикають в електричне коло послідовно з провідником, у якому вимірюють силу струму. Зверніть увагу: не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму.



## Електричне коло.

### Джерела і споживачі електричного струму


Найпростіше електричне коло являє собою з'єднані провідники в певному порядку джерело струму, споживач електричної енергії й замикальний (розмикальний) пристрій.

Електрична схема – креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і яким чином ці елементи з'єднані між собою

Зверніть увагу:

- напрямом струму в колі умовно вважають напрямок, у якому рухалися б по колу позитивно заряджені частинки, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного;

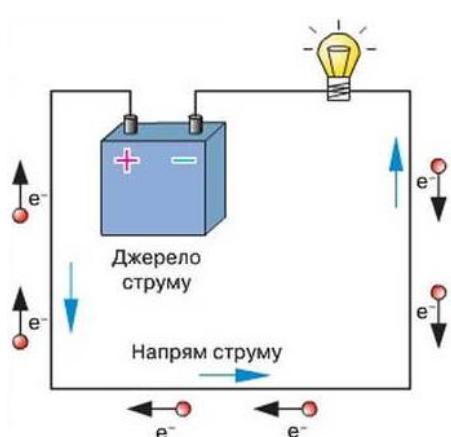- в умовному позначенні джерела струму довга риска означає позитивний полюс джерела, а коротка - негативний.



Умовні позначення елементів електричних колів	
Зображення	Умовне позначення
Гальванічний елемент або акумулятор	
Перетин проводів	
Затискач для підключення пристрів	
Штепсельне з'єднання	
Резистор	
Плавкий запобіжник	
Котушка дротяна	
Амперметр	
Гальванометр	
Лампа розжарювання	
Електричний дзвінок	
Батарея елементів або акумуляторів	
З'єднання проводів	
Вимикач, ключ	
Кнопка	
Реостат	
Нагрівальний елемент	
Електромагніт	
Вольтметр	
Ватметр	
Електродвигун постійного струму	
Гучномовець	

## Закон Ома для ділянки кола

Сила струму  $I$  прямо пропорційна прикладеній напрузі  $U$  і обернено пропорційна опору  $R$  провідника


$$I = \frac{U}{R}$$

Якщо ділянка кола не містить джерела струму, електрична напруга  $U$  на її кінцях чисельно дорівнює роботі  $A$  електричного поля з переміщенням одиничного позитивного заряду  $q$  по цій ділянці:

$$U = \frac{A}{q}$$

де  $A$  - робота, яку виконує (або може виконати) електричне поле при переміщенні заряду  $q$  по даній ділянці кола. Одиниця напруги в СІ - вольт (В).

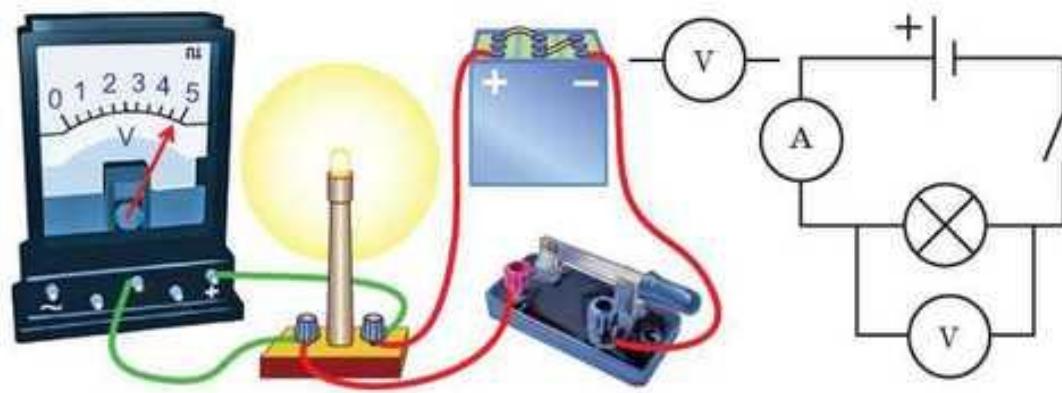Прилад для вимірювання напруги називають вольтметром. Вольтметр приєднують до електричного кола паралельно ділянці кола, на якій необхідно виміряти напругу.



Електричний опір - це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму

Одиниця опору в СІ - Ом.

1 Ом - це опір такого провідника, в яком.у тече струм силою 1 А за напруги на кінцях провідника 1 В.

Опір  $R$  провідника прямо пропорційний його довжині  $l$ , обернено пропорційний площині  $S$  його поперечного перерізу й залежить від речовини, з якої виготовлений провідник:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

де  $\rho$  — величина, що залежить від роду речовини та її стану, насамперед від температури. Величину  $\rho$  називають питомим опором провідника.

Опір залежить від матеріалу провідника і його геометричних розмірів.

Питомий опір речовини - це фізична величина, яка характеризує електричні властивості речовини та чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 м<sup>2</sup>.

Одиниця питомого опору в СІ – ом·м (Ом·м).

Зверніть увагу: значення питомого опору речовини зумовлене хімічною природою речовини та істотно залежить від температури.

Різниця потенціалів між клемами джерела струму створюється за рахунок примусового «перетягування» зарядів усередині джерела; при цьому ділаються сили, що діють з боку електричного поля, яке, власне, виникає та підсилюється в результаті такого «перетягування». Причини руху зарядів у джерелі за своєю природою *відмінні від природи кулонівських сил*.

## Що називають електрорушійною силою

Електрорушійна сила  $\mathcal{E}$  - це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму та дорівнює відношенню роботи сторонніх сил ( $A_{cm}$ ) з переміщення позитивного заряду всередині джерела струму від негативного пояса до позитивного до значення  $q$  цього заряду

Ми дійшли висновку, що для підтримки в замкненому колі постійного струму в коло необхідно включити джерело струму. Основна характеристика джерела струму - **електрорушійна сила (ЕРС)**.

$$\mathcal{E} = \frac{A_{ct}}{q} (I)$$

Одиниця ЕРС у СІ - **вольт (В)**.

ЕРС джерела струму дорівнює 1 В, якщо сторонні сили, які діють у джерелі, виконують роботу 1 Дж, переміщуючи одиничний позитивний заряд від негативного пояса до позитивного.

## Що називають напругою на ділянці кола

Напруга (падіння напруги) на ділянці 1 – 2 кола – це скалярна фізична величина, яка чисельно дорівнює повній роботі  $A_{1 \rightarrow 2}$  кулонівських і сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду в ділянці кола з точки 1 в точку 2:

$$U_{1 \rightarrow 2} = \frac{A_{1 \rightarrow 2}}{q} \text{ Отже: } U_{1 \rightarrow 2} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E} (2).$$

Зверніть увагу: у загальному випадку напруга на ділянці кола дорівнює алгебраїчній сумі різниці потенціалів і ЕРС на цій ділянці. Якщо ж на ділянці діють тільки кулонівські сили, а сторонні сили відсутні (саме з такими ділянками ви до цього параграфа мали справу), то напруга на ділянці дорівнює різниці потенціалів:  **$U_{1 \rightarrow 2} = \varphi_1 - \varphi_2$ , за  $\mathcal{E} = 0$ .**

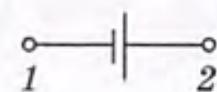


Схема неоднорідної ділянки 1-2 електричного кола, яка містить джерело струму

## Закон Ома для повного кола

Закон Ома для повного кола: сила струму  $I$  у повному електричному колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму  $\mathcal{E}$  до суми опорів зовнішньої частини кола ( $R$ ) і внутрішньої його частини ( $r$ ):

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Уже зазначалося, що для вирішення різних електротехнічних завдань джерела струму з'єднують у батареї.

У разі послідовного з'єднання п однакових джерел струму (рис. 6), кожне з яких має ЕРС  $\mathcal{E}'$  і внутрішній опір  $r'$ , закон Ома для повного кола має вигляд:

$$I = \frac{n\mathcal{E}'}{R + nr'}$$

Послідовне з'єднання джерел струму застосовують у тому випадку, коли  $R \gg nr'$  і батарея може забезпечити силу струму у  $n$  разів  $R$  більшу, ніж сила струму від одного джерела.

У разі паралельного з'єднання п однакових джерел струму (рис. 7), кожне з яких має ЕРС  $\mathcal{E}'$  і внутрішній опір  $r'$ , закон Ома для повного кола має вигляд:

$$I = \frac{\mathcal{E}'}{R + \frac{r'}{n}}$$

Паралельне з'єднання джерел струму застосовують, наприклад, у тому випадку, коли для нормальної роботи споживача необхідна сила струму, значення якої перевищує максимальну силу струму одного джерела. Паралельне з'єднання є доцільним, коли  $R < r'$ .

### Що називають коротким замиканням

Підключення до полюсів джерела струму провідника з мізерно малим опором називають **коротким замиканням**, а струм, який при цьому виникає – **струмом короткого замикання**. Значення сили струму короткого замикання ( $I_{k.z.}$ ) є максимальним для даного джерела струму:

$$I_{k.z.} = \frac{\mathcal{E}}{r}$$

де  $\mathcal{E}$  - ЕРС джерела струму;  $r$  - внутрішній опір джерела струму.

### **Домашнє завдання**

Написати конспект, опрацювати §6 с.40-41, §7,8.

### **Зворотній зв'язок**

E-mail [yitaseriiivna1992@gmail.com](mailto:yitaseriiivna1992@gmail.com)

**!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.**