

**10.05.2022**

**Група 26**

**Фізика і астрономія**

**Урок № 30**

**Тема уроку:** Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з'єднанням провідників.

**Мета уроку:**

- навчальна – закріпити вміння розв'язувати задачі на змішане з'єднання провідників;
- розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вміння застосовувати набуті знання на практиці;
- виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння виступати перед аудиторією.

### **Матеріал до уроку**

**Задача 1.** Ділянка кола містить три резистори, які з'єднані послідовно. Сила струму через перший резистор становить 0,5 А, напруга на другому резисторі — 6 В, загальна напруга на ділянці кола — 24 В. Обчисліть опір кожного з резисторів, якщо опір третього резистора більший за опір першого в 3 рази.

**Дано:**

$$I_1 = 0,5 \text{ А}$$

$$U_2 = 6 \text{ В}$$

$$U = 24 \text{ В}$$

$$R_3 = 3R_1$$

$$R_1, R_2, R_3 — ?$$

**Розв'язання**

Загальний опір ділянки кола обчислимо із закону Ома:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{24}{0,5} = 48 \text{ (Ом)}.$$

Оскільки резистори з'єднані послідовно, загальна сила струму дорівнює силі струму в кожному резисторі:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = 0,5 \text{ А.}$$

$$\text{Опір другого резистора } R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{6}{0,5} = 12 \text{ (Ом)}.$$

Загальний опір ділянки  $R = R_1 + R_2 + R_3 = 4R_1 + R_2$  (ми врахували, що  $R_3 = 3R_1$ ).

$$\text{Звідси } R_1 = \frac{R - R_2}{4} = \frac{48 - 12}{4} = 9 \text{ (Ом)} \text{ і } R_3 = 3R_1 = 27 \text{ (Ом)}.$$

**Відповідь:**  $R_1 = 9 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 12 \text{ Ом}$ ,  $R_3 = 27 \text{ Ом}$ .

**Задача 2.** Ділянку кола, що складається з двох паралельно з'єднаних резисторів, підключили до джерела струму. Сила струму через перший резистор дорівнює 400 мА, через другий — 1,2 А. Загальний опір ділянки кола становить 7,5 Ом. Визначте опір кожного резистора та напругу на цій ділянці кола.

<i>Дано:</i>	
$I_1 = 400 \text{ мА} = 0,4 \text{ А}$	
$I_2 = 1,2 \text{ А}$	
$R = 7,5 \text{ Ом}$	
$R_1, R_2 — ?$	
$U — ?$	

*Розв'язання*


При паралельному з'єднанні двох резисторів  $I = I_1 + I_2 = 1,6 \text{ А}$ .  
 Згідно із законом Ома  $U = IR = 1,6 \text{ А} \cdot 7,5 \text{ Ом} = 12 \text{ В}$ .  
 Оскільки для паралельно з'єднаних провідників  $U = U_1 = U_2$ , можна обчислити опори провідників із закону Ома:

$$R_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{12 \text{ В}}{0,4 \text{ А}} = 30 \text{ Ом},$$

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{12 \text{ В}}{1,2 \text{ А}} = 10 \text{ Ом}.$$

*Відповідь:*  $R_1 = 30 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 10 \text{ Ом}$ ,  $U = 12 \text{ В}$ .

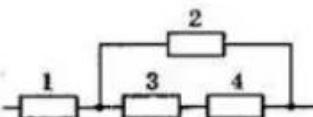**Задача 3.** Ділянку кола, яка складається з чотирьох резисторів (див. рисунок), підключено до джерела з напругою 40 В. Обчисліть силу струму через резистори 1 і 2 та напругу на резисторі 3. Опори резисторів  $R_1 = 2,5 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = R_3 = 10 \text{ Ом}$ ,  $R_4 = 20 \text{ Ом}$ .



<i>Дано:</i>	
$U = 40 \text{ В}$	
$R_1 = 2,5 \text{ Ом}$	
$R_2 = R_3 = 10 \text{ Ом}$	
$R_4 = 20 \text{ Ом}$	
$I_1, I_2 — ?$	
$U_3 — ?$	

*Розв'язання*

Обчислимо опір  $R$  ділянки кола. Для цього спочатку визначимо опір частини цієї ділянки, що містить резистори 3 і 4:  $R_{3-4} = R_3 + R_4$ . Резистор 2 з'єднаний із ділянкою 3-4 паралельно, отже,

$$R_{2-3-4} = \frac{R_2 R_{3-4}}{R_2 + R_{3-4}}$$

Резистор 1 приєднаний до ділянки кола 2-3-4 послідовно, тому

$$R = R_1 + R_{2-3-4} = R_1 + \frac{R_2 R_{3-4}}{R_2 + R_{3-4}} = 10 \text{ Ом}.$$

За законом Ома  $I = \frac{U}{R} = 4 \text{ А}$ .

Через резистор 1 тече такий самий струм:  $I_1 = I$ .

Отже, напруга на цьому резисторі  $U_1 = I_1 R_1 = 10 \text{ В}$ , а на ділянці 2-3-4 напруга  $U_{2-3-4} = U - U_1 = 30 \text{ В}$ . Очевидно, що  $U_{2-3-4} = U_2 = U_{3-4}$ . За законом Ома  $I_2 = \frac{U_2}{R_2} = 3 \text{ А}$ .

Звідси  $I_3 = I_{3-4} = I - I_2 = 1 \text{ А}$ , тоді  $U_3 = I_3 R_3 = 10 \text{ В}$ .

*Відповідь:*  $I_1 = 4 \text{ А}$ ,  $I_2 = 3 \text{ А}$ ,  $U_3 = 10 \text{ В}$ .

## **Перевірте себе**

1. Ділянка кола містить три резистори, які з'єднані послідовно. Сила струму через перший резистор становить  $0,5 \text{ A}$ , напруга на другому резисторі —  $6 \text{ V}$ , загальна напруга на ділянці кола —  $24 \text{ V}$ . Обчисліть опір кожного з резисторів, якщо опір третього резистора більший за опір першого в 3 рази.
  - a)  $R_1 = 9 \text{ Om}, R_2 = 12 \text{ Om}, R_3 = 27 \text{ Om};$
  - б)  $R_1 = 9 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, R_3 = 27 \text{ Om};$
  - в)  $R_1 = 3 \text{ Om}, R_2 = 12 \text{ Om}, R_3 = 27 \text{ Om};$
  - г)  $R_1 = 9 \text{ Om}, R_2 = 12 \text{ Om}, R_3 = 12 \text{ Om}.$
2. Який загальний опір матиме ділянка кола з резисторами  $2 \text{ Om}$  та  $3 \text{ Om}$  при паралельному з'єднанні?
  - a)  $1 \text{ Om};$
  - б)  $1,2 \text{ Om};$
  - в)  $6 \text{ Om};$
  - г)  $5 \text{ Om}.$
3. Ділянку кола, що складається з двох паралельно з'єднаних резисторів, підключили до джерела струму. Сила струму через перший резистор дорівнює  $400 \text{ mA}$ , через другий —  $1,2 \text{ A}$ . Загальний опір ділянки кола становить  $7,5 \text{ Om}$ . Визначте опір кожного резистора та напругу на цій ділянці кола.
  - a)  $R_1 = 30 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, U = 2 \text{ B};$
  - б)  $R_1 = 30 \text{ Om}, R_2 = 12 \text{ Om}, U = 12 \text{ B};$
  - в)  $R_1 = 30 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, U = 12 \text{ B};$
  - г)  $R_1 = 30 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, U = 20 \text{ B}.$

## **Домашнє завдання**

Написати конспект, виконати впр.13,18 с.79-80 підручника

**Зворотній зв'язок**

**E-mail [yitasergiiivna1992@gmail.com](mailto:yitasergiiivna1992@gmail.com)**

**!!!! у повідомленні з д/з не забувати вказувати прізвище, групу і дату уроку.**